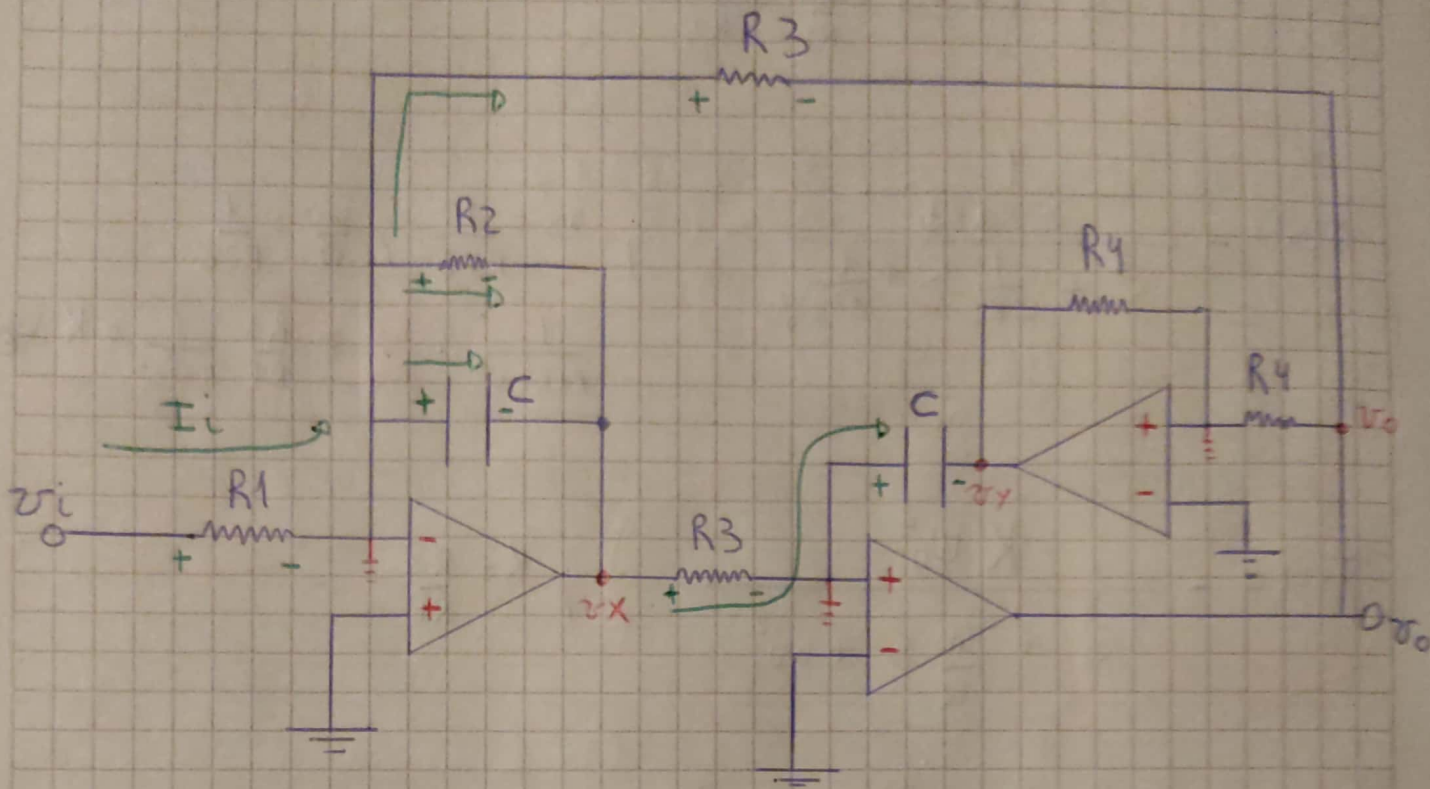


# TAREA SEMANAL 2



1)

$$\frac{V_o}{R_4} = -\frac{V_y}{R_4} \rightarrow V_y = -V_o \quad (1) \quad \frac{V_x}{R_3} = -\frac{V_y}{\frac{1}{sC}} \Rightarrow V_x = sCR_3 V_o \quad (2) \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_1} V_i = -\left( V_x \left( sC + \frac{1}{R_2} \right) + V_o \left( \frac{1}{R_3} \right) \right) \quad (4)$$

(3) en (4)

$$\frac{1}{R_1} V_i = -\left( sCR_3 V_o \left( sC + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_3} V_o \right)$$

$$\frac{1}{R_1} V_i = -\left( s^2 C^2 R_3 + sC \frac{R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) V_o$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-1/R_1}{s^2 C^2 R_3 + s \frac{CR_3}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$T(s) = - \frac{\frac{1}{C^2 R_1 R_3}}{s^2 + \frac{1}{CR_2} s + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$; \omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} ; \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C}$$

$$\frac{1}{R_1 R_3 C^2} \cdot \frac{R_2}{R_3} = \frac{R_3}{R_1} \frac{1}{R_3^2 C^2} = K \omega_0^2$$

$$T(s) = - \frac{K \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

$$; K = \frac{R_3}{R_1}$$

$$2) \omega_0 = 1 \rightarrow 1 = \frac{1}{R_3 C} \Rightarrow R_3 C = 1$$

$$Q = 3$$

$$\rightarrow \frac{\frac{1}{\omega_0}}{\frac{Q}{\omega_0}} = \frac{1}{R_2 C} \rightarrow R_2 C = 3$$

$$R_3 \cdot \frac{3}{R_2} = 1 ; R_2 = 3 R_3$$

$$\text{SVPW } R_3 = 1 \text{ k}\Omega \rightarrow R_2 = 3 \text{ k}\Omega ; C = 1000 \mu\text{F}$$

$$\emptyset \quad R_3 = 100 \text{ k}\Omega \rightarrow R_2 = 300 \text{ k}\Omega ; C = 10 \mu\text{F}$$



$$3) |T(0)| = 2 \text{ dB} \rightarrow 10 \text{ VECES}$$

$$T(w) = T(s) \Big|_{s=jw} = \left[ - \frac{K w_0^2}{s^2 + \frac{w_0}{Q} s + w_0^2} \right] \Big|_{s=jw}$$

$$T(w) = \frac{-K w_0^2}{(w_0^2 - w^2) + \frac{w_0 \cdot w}{Q}}$$

$$|T(w)| = \frac{K w_0^2}{\sqrt{(w_0^2 - w^2)^2 + \frac{w^2 \cdot w_0^2}{Q^2}}}$$

↳ FILTRO PASA BAJAS

$$|T(w=0)| = K = \frac{R_3}{R_1} = 10 \quad R_1 = R_3 / 10$$

$$R_1 = 1 \text{ K}\Omega / 10 = 100 \quad R_1 = 100 \text{ K}\Omega / 10 = 10 \text{ K}\Omega$$

BONUS

$$1) s = jw = w_0 \quad \phi = s / w_0 = s / w_0 \rightarrow s = \phi \cdot w_0$$

$$T(s) = \frac{-K w_0^2}{\phi^2 w_0^2 + \frac{w_0^2}{Q} \phi + w_0^2}$$

$$\rightarrow T(s) = \frac{-K}{s^2 + \frac{1}{Q} s + 1}$$

## NORMALIZACIÓN EN IMPEDANCIA

$$\Omega Z = R_3 = 1 ; \Omega W_0 = W_0 = 1$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3} \rightarrow R_2 = Q ; W_0 = \frac{1}{R_3 C} \Rightarrow C = 1$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{1}{K} ; R_1 = 1K ; R_3 = 1$$

$$\text{Si } \Omega Z = 1K\Omega ; R_3 = 1K\Omega ; C = \frac{1}{\Omega Z \cdot \Omega W_0} = 1mF$$

$Q = 3 ; W_0 = 1$

$$R_2 = \overset{Q}{3} \cdot \Omega Z = 3K\Omega ; R_1 = \frac{1}{\underset{K}{10}} \cdot \Omega Z = 100\Omega$$

## OTRO CASO

$$\Omega Z = R_2 = 1 ; R_3 = \frac{1}{Q} ; W_0 = \frac{1}{R_3 C} ; R_3 C = 1 ; C = Q$$

$$R_2 = 1 ; K = \frac{R_3}{R_1} ; R_1 = \frac{1}{K \cdot Q}$$